

Simulim 22
Ayush Agarwal 20095021
electronics (ECE)

5) Boost Converter

$$V_{in} = 72V \quad V_{out} = 250V$$

$$P_{out\ max} = 1000W$$

$$P_{out\ max} = V_{out} I_{out\ max}$$

$$I_{out\ max} = \frac{1000}{250} = 4A$$

$$V = IR$$

$$250 = 4 \times R_{min}$$

$$I \leq 4 \text{ A}$$

$$R_{min} = 62.5 \Omega$$

$$f = 10KHz \text{ given}$$

We know that

$$\text{Duty Cycle } D = 1 - \frac{V_s}{V_o}$$

$$D = 1 - \frac{72}{250} = 1 - 0.288 = 0.712$$

$$\therefore \text{Duty Cycle } D = 0.712$$

$$\& L_{min} = \frac{(D)(1-D)^2 R}{2f}$$

$$L_{min} = \frac{(0.712)(0.288)^2 R}{2 \times 10 \times 10^3}$$

$$L_{min} = \frac{0.059 R}{2 \times 10^4}$$

$$L_{min} = 0.0295 R \times 10^{-4}$$

$$L_{min} = 2.95 R \times 10^{-6} H$$

∴ We take ^{at least} 25% greater than calculated for precaution

$$L = 1.25 \times 2.95 \times R \times 10^{-6} H$$

$$L = 3.6875 R \times 10^{-6} H$$

$$L = 3.69 R \mu H$$

& we know that

$$C = \frac{P}{R \left(\frac{\Delta V_o}{V_o} \right) F}$$

$$\text{Let } \frac{\Delta V_o}{V_o} = x$$

$$C = \frac{0.712}{R \cdot x \cdot 10^4}$$

$$C = \frac{7.12 \times 10^5}{R \cdot x}$$

$$\text{Let } x = \frac{1}{1000} \quad \left[\begin{array}{l} 0.1\% \text{ max. deviation} \\ \text{from required value} \end{array} \right]$$

$$V_s = 72V$$

$$C = \frac{7.12 \times 10^{-2}}{R}$$

$$\text{Let } R = 1000 \Omega$$

$$\text{Then } L = 3.69 \times 10^3 \times 10^{-5} \text{ H}$$


$$L = 3.69 \text{ mH}$$

$$C = \frac{7.12 \times 10^{-2}}{10^3} = 7.12 \times 10^{-5}$$

$$C = 71.2 \times 10^{-6} \text{ F}$$

$$C = 71.2 \mu\text{F}$$

\therefore the circuit will be

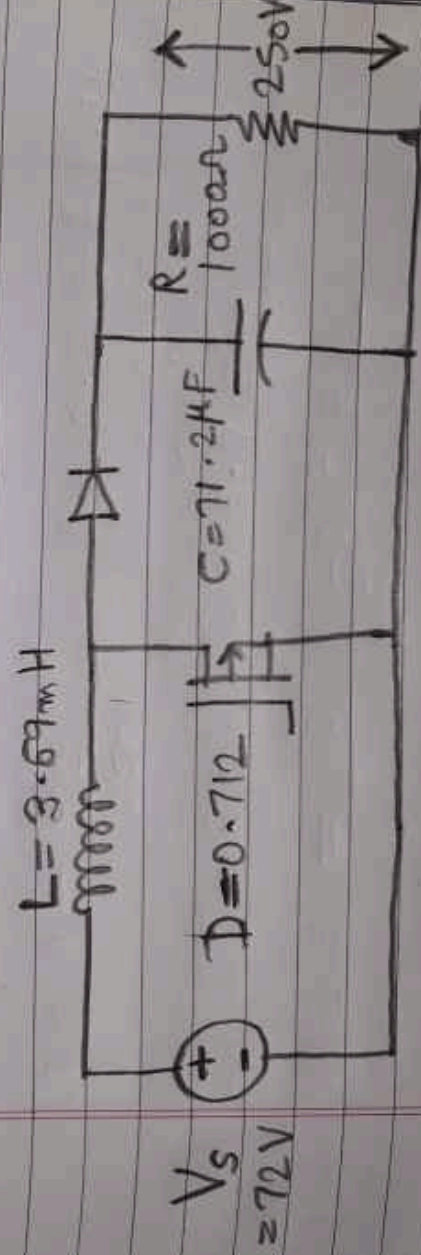

Ayush Agarwal
20095821
Electronics (ECE)